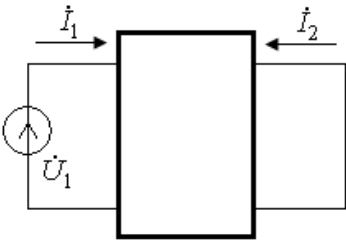
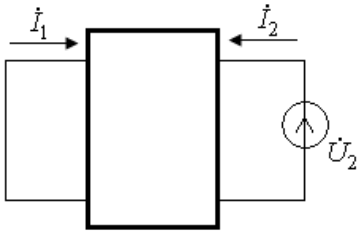
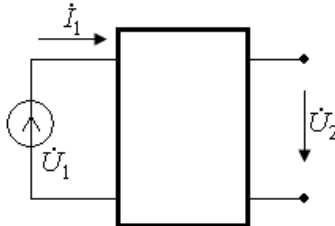
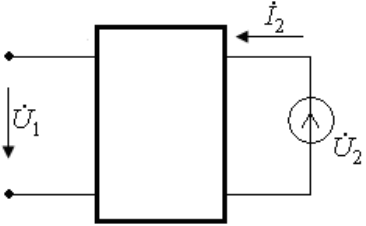
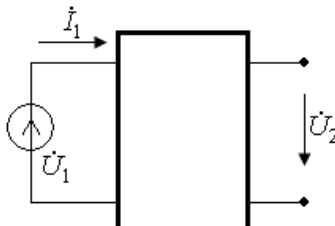
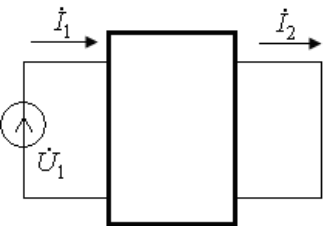
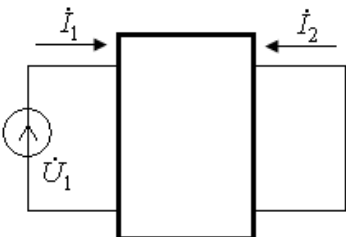


Параметры четырёхполюсников

Параметры	Уравнения	Режим 1	Режим 2
Y	$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$	<p>Определение Y_{11} и Y_{21} $\dot{U}_2 = 0$ (закоротка 22')</p> 	<p>Определение Y_{12} и Y_{22} $\dot{U}_1 = 0$ (закоротка 11')</p> 
Z	$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$	<p>Определение Z_{11} и Z_{21} $\dot{I}_2 = 0$ (разрыв 22')</p> 	<p>Определение Z_{12} и Z_{22} $\dot{I}_1 = 0$ (разрыв 11')</p> 
A	$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{cases}$	<p>Определение A и C $\dot{I}_2 = 0$ (разрыв 22')</p> 	<p>Определение B и D $\dot{U}_2 = 0$ (закоротка 22')</p> 
H	$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$	<p>Определение H_{11} и H_{21} $\dot{U}_2 = 0$ (закоротка 22')</p> 	<p>Определение H_{12} и H_{22} $\dot{I}_1 = 0$ (разрыв 11')</p> 